

### XT1-XT3 Devre Kesici MOE Motor Bağlantısı Nasıl Yapılır?

XT1-XT3 şalter motorunun bağlantı şeması aşağıdaki gibidir;

Şemada görüldüğü gibi SO ve SC şeklinde 2 adet enversör kontakla açma-kapama işlemi yapılabilir.

Çalışma şekli; U5 nötr ucudur. U1 ile U8 arası köprü iken U2 den faz uygulanırsa açma yapar. U2 ile U6 arası köprü iken U1'den faz uygulanırsa kapama yapar. U1-U2 uçlarına sadece açma-kapama anında faz uygulanmalıdır.



